




Aktivita 4.1

Vývojový kit
TinyLab

Aktivita 4.1

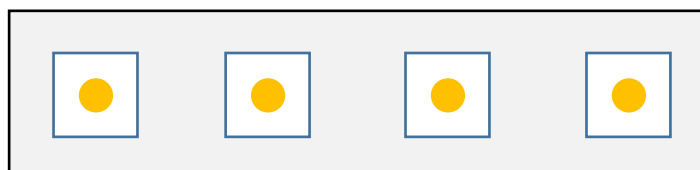Zjisti, jaké hodnoty lze získat z pinů, kam jsou připojená tlačítka.




Porovnej se spolužáky hodnoty z analogových pinů. Proč se mohou drobně lišit?

U tlačítek napojené na digitální piny se jedná o:

- a) pozitivní logiku*
- b) negativní logiku*

Zdůvodni:

pozitivní logika

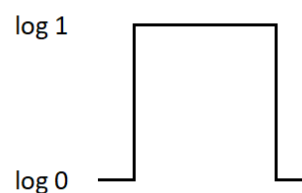

negativní logika

