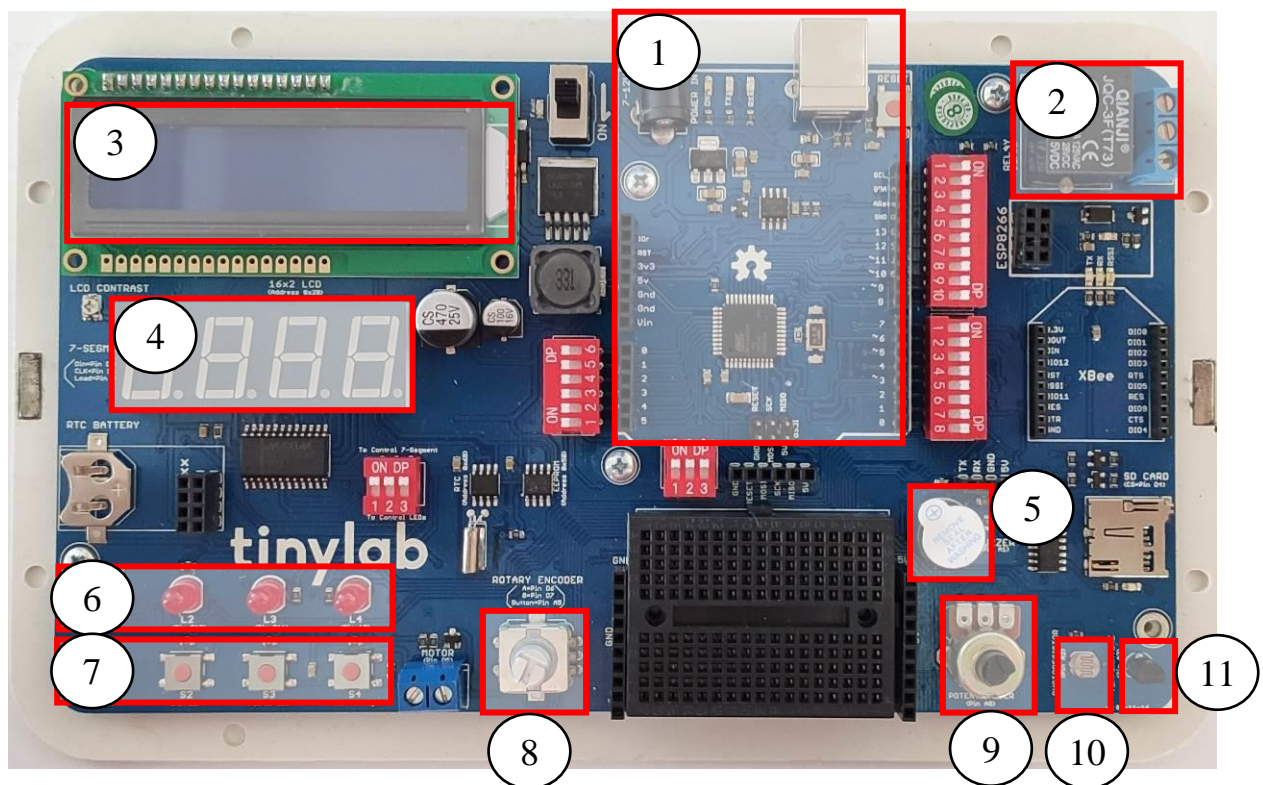



Pracovní list




1. Doplň text. Do kroužku napiš číslo daného komponentu.




LED diody mají označení L ____ až ____.

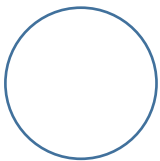

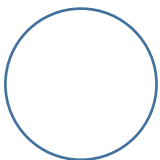
Tlačítka jsou označena S ____ až ____ . Tlačítka ____ a ____ jsou digitální a mohou nabývat logických hodnot **LOW** a **HIGH**. Tlačítka ____ a S4 jsou společně připojeny k jednomu analogovému vstupu ____.



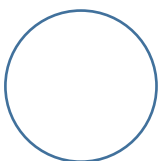
Rotační enkodér je připojen na piny ____ a ____ . Otáčení hřídele této součástky je nekonečné, nikdy nedojdeme na okraj. Při stisknutí hřídele se sepne tlačítko připojené k pinu ____ , které může nabývat analogových hodnot.



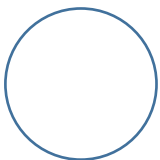
Hodnotu **potenciometru** odečítáme na pinu ____ . Potenciometr má dané krajní polohy. Při otáčení hřídele tedy dojdeme k minimální a maximální hodnotě.



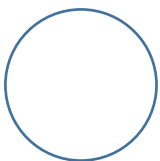
Hodnotu z **fotorezistoru** odečítáme na pinu ____ . Na cestu fotorezistoru dopadá světlo, které mění vlastnosti fotorezistoru.



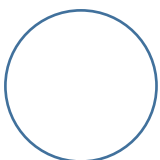
Teplotní čidlo odečteme z pinu ____ . Okolní teplota mění vlastnosti teplotního čidla.



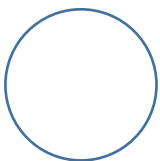
Piezoelektrický měnič je připojen k pinu ____ . V dalších aktivitách mu budeme říkat bzučák, protože vydává charakteristický zvuk.



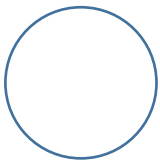Relé je ovládání prostřednictvím pinu ____ . Je to jako vypínač, ale jelikož je celý v krytu, nevidíme, jak pracuje.



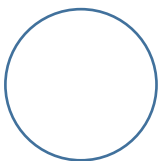LCD displej se nachází na adrese ____ . Obsahuje ____ řádky a může mít ____ znaků. Vlepi dobře ho znáte ze svého okolí.



Sedmisegmentový displej je ovládán prostřednictvím pinů ____ , ____ a ____ . Dokáže zobrazit pouze 4 znaky a 4 desetinné tečky.